

Diseño de circuitos secuenciales síncronos

Tipos de sistemas secuenciales

- ◆ Cableados
 - Cableados “puros”
 - PLDs
 - » PROM
 - » PAL
 - » PLA
 - LCAs
 - ASICs
- ◆ Microprogramados
 - Microprocesadores
 - Microcontroladores
 - » PROM
 - » Procesadores de señal
- Semi-custom
 - Gate array
 - Standard cells
- Full-custom

Diseño de sistemas cableados

- Utilización
 - Sistemas sencillos
 - Sistemas muy específicos
 - Sistemas de alta velocidad
 - Seguridad frente a copia
 - Diseño de CIs
- Estructura
 - Arquitectura
 - Secuenciador
- Metodologías de diseño del secuenciador
 - Automatas finitos
 - Diseños heurísticos
 - Microprogramación

Diseño de autómatas

- ◆ Tipos
 - Moore
 - Mealy
 - ◆ Proceso de diseño
 - Realización del diagrama de estados
 - Obtención de la tabla de transiciones
 - Obtención de la tabla de transiciones codificada
 - Obtención de las excitaciones
 - Realización física
- Ejemplos:
- Contador síncrono de tres bits
 - Detector de secuencia111.....

Contador síncrono de 3 bits

Diagrama de estados

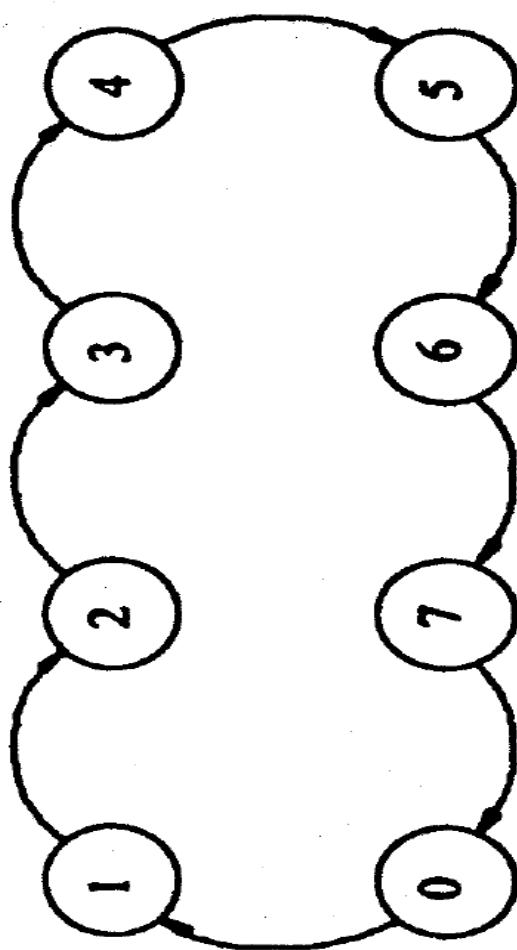


Tabla de transiciones

Estado actual	Estado proximo
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	0

Codificación de estados

Codificación

Estado	Código
0	E2E1E0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Tabla de transiciones codificadas

Estado actual	Estado proximo
E2E1E0	E2E1E0
1	000
2	001
3	010
4	011
5	100
6	101
7	110
	111
	000

Tablas de excitación de los biestables

Biestables D

Estado	Entrada	D
Q(t)	Q(t+1)	
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1


EXCITACIÓN

EXCITACIÓN					
Estado actual	Estado proximo				
Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Biestables JK

Entradas			
Estado	Entradas		
Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Obtención de las funciones lógicas

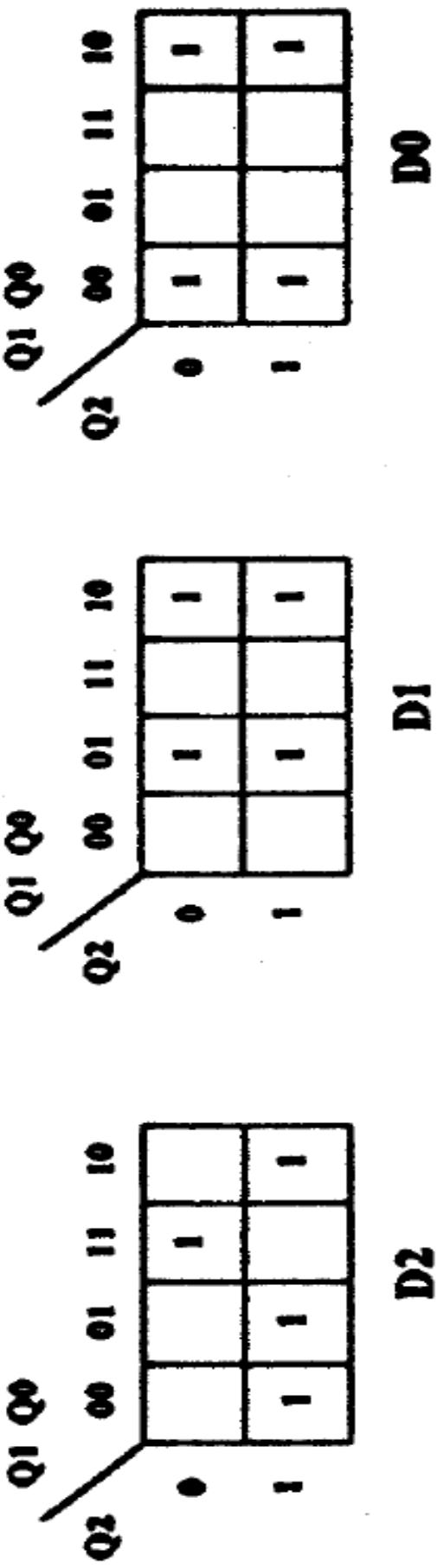


$$D_2 = Q_2 \times Q_1 + Q_2 \times Q_0 + /Q_2 \times Q_1 \times Q_0$$

$$D_1 = /Q_1 \times Q_0 + Q_1 \times Q_0$$

$$D_0 = /Q_0$$

Realización del circuito

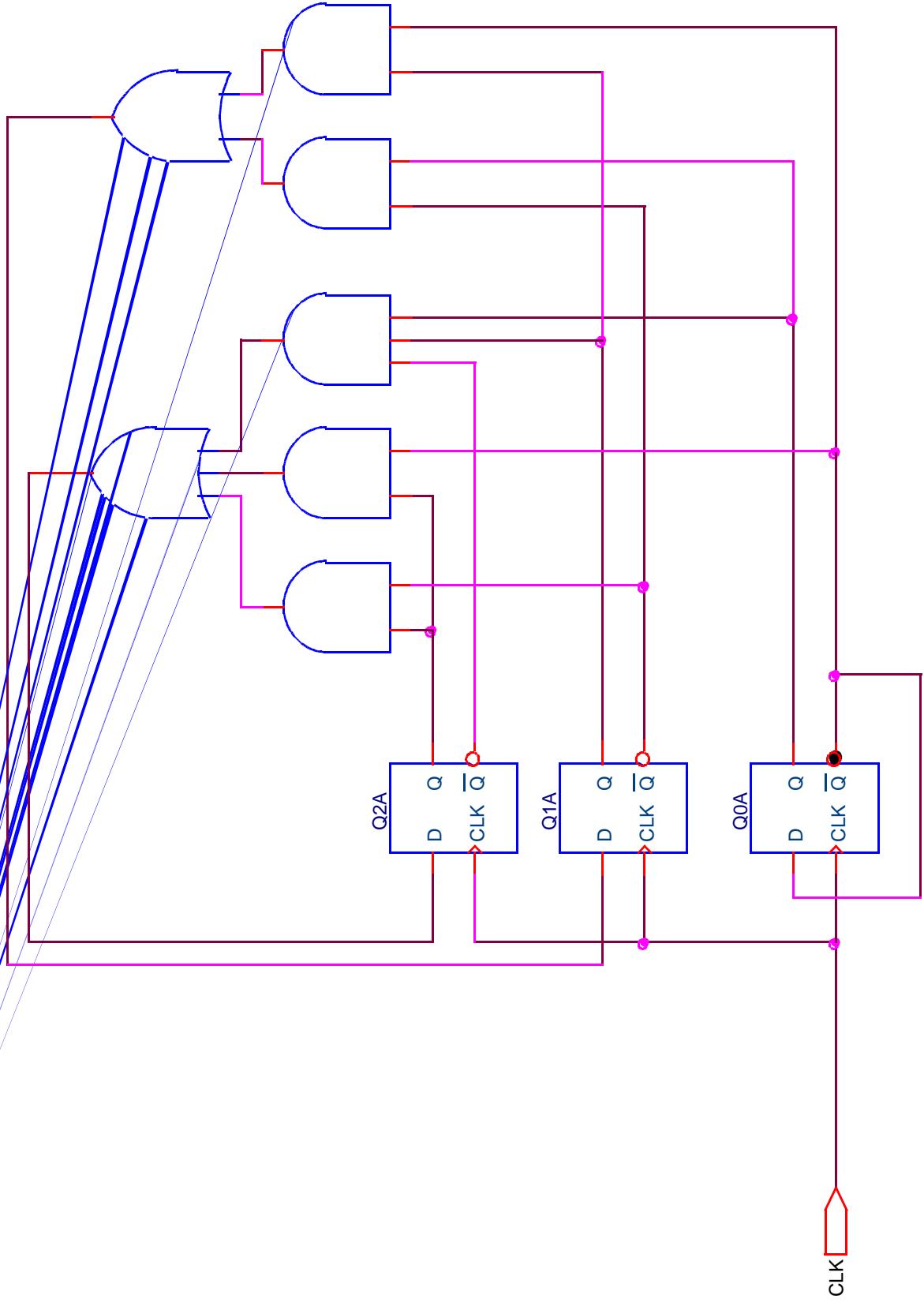

Detector de secuencia 111 (moore)


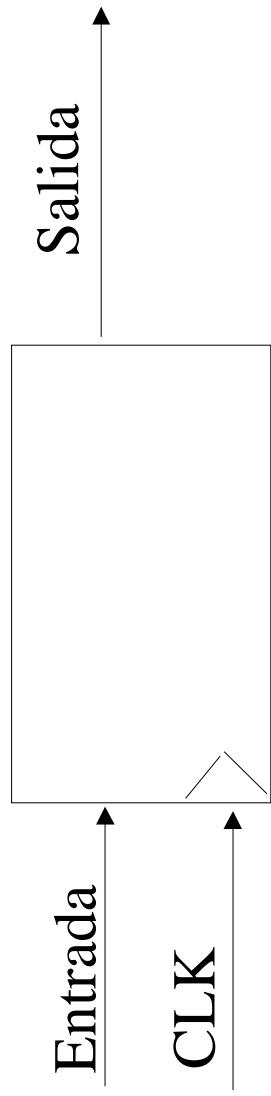


Diagrama de estados

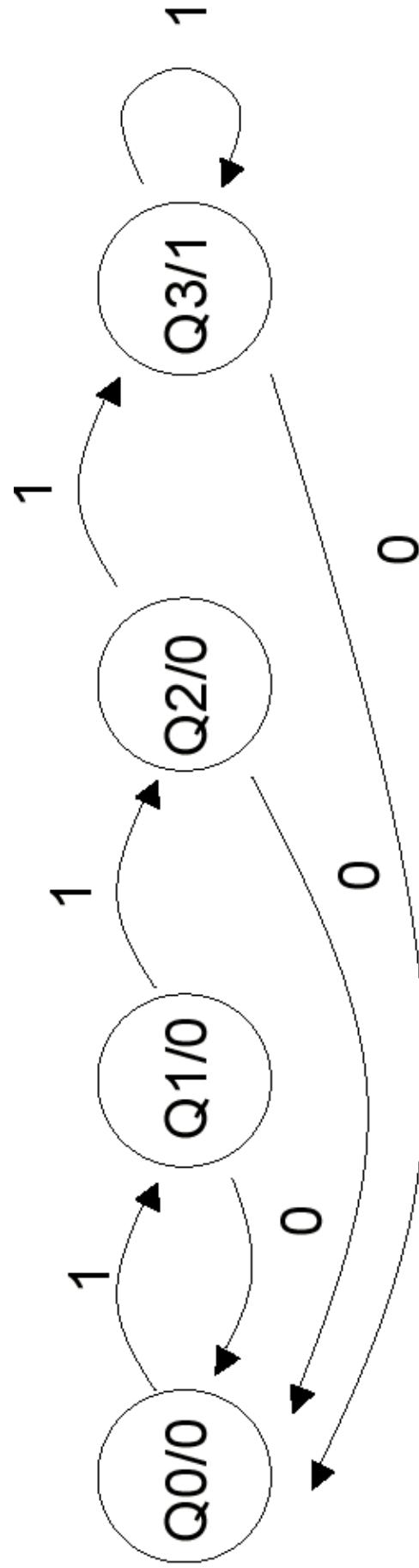

Tablas de excitación codificadas

Tabla de transiciones y excitaciones

Estado actual	Entrad a	Estado próximo	D0
Q1	Q0	E	D1
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

Tabla estado–salida


Estado actual	Salida		
	Q1	Q0	S
0	0	0	0
0	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$S = Q_1 \cdot Q_0$$

$$D_0 = E \cdot (Q_1 + \overline{Q_0})$$

$$D_1 = E \cdot (Q_1 + Q_0)$$

Circuito

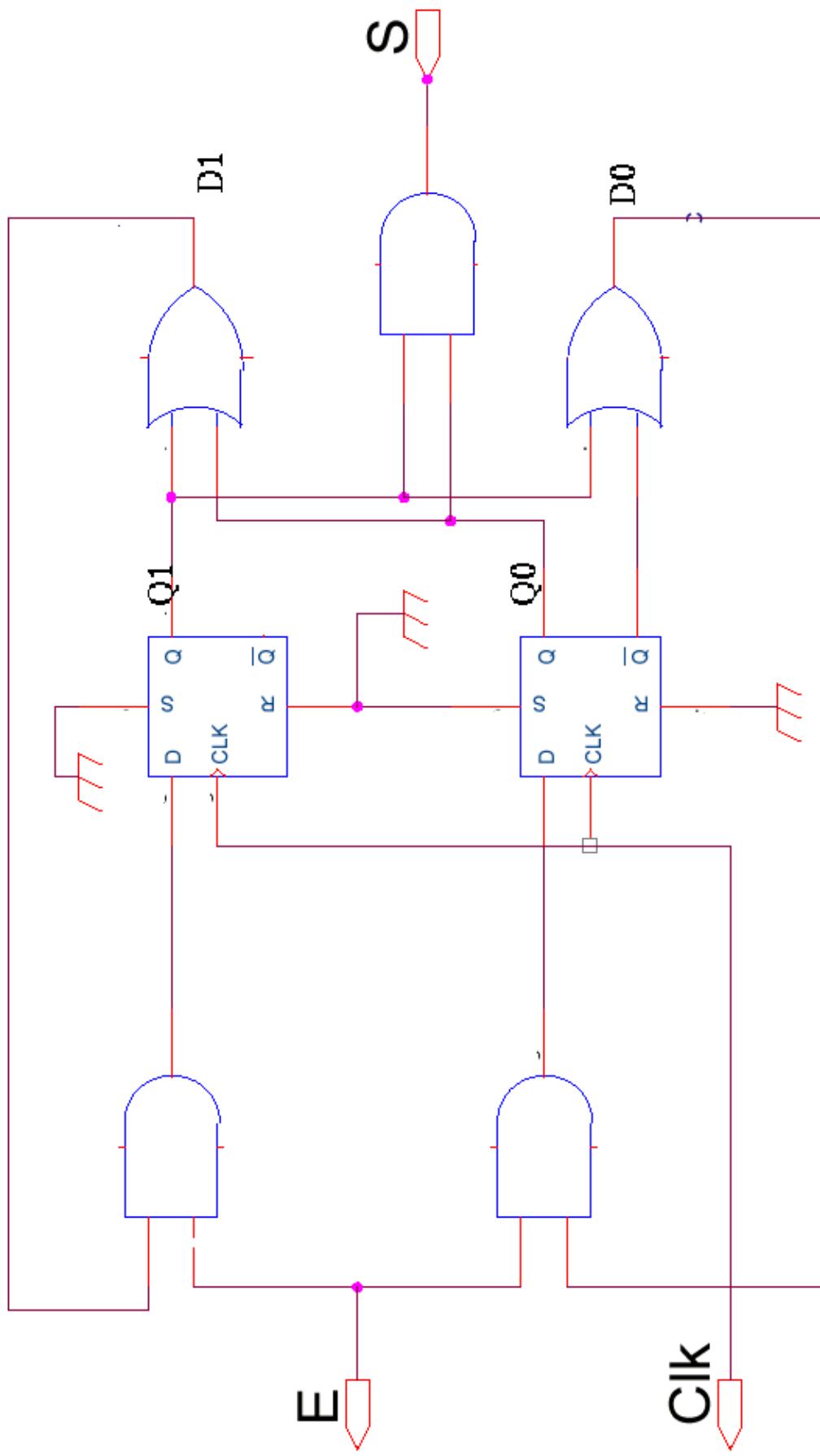

Detector de secuencia 111 (mealy)

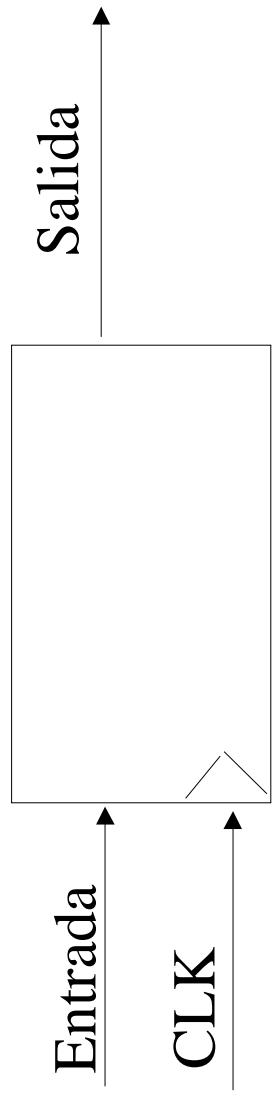


Diagrama de estados

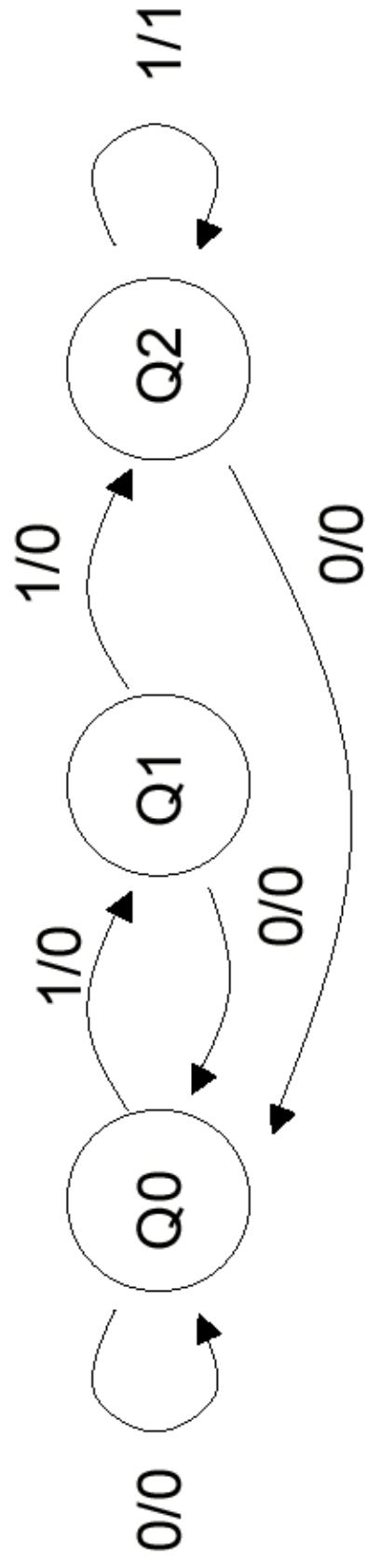


Tabla de transiciones y excitaciones

Entrada	Q(t)		Q(t+1)		J-K(t)			Salida		
	E	Q1	Q0	Q1	Q0	J1	K1	J0	K0	
0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	S
0	0	1	0	0	0	X	X	1	0	0
0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	1	0	0	X	1	X	1	0	0
1	0	0	0	1	0	X	1	X	0	0
1	0	1	1	1	1	X	X	0	0	0
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	1	X	0	X	0	1	1

Funciones lógicas y circuito

$$J_0 = E \quad J_1 = E \cdot Q_0$$

$$K_0 = K_1 = \overline{E} \quad S = E \cdot Q_1$$

