
 



Circuito Digital Integrado

 

Numeración de los Pines




DIP o SOIC

 

PLCC o LCCC

Tecnologías de Circuitos Integrados

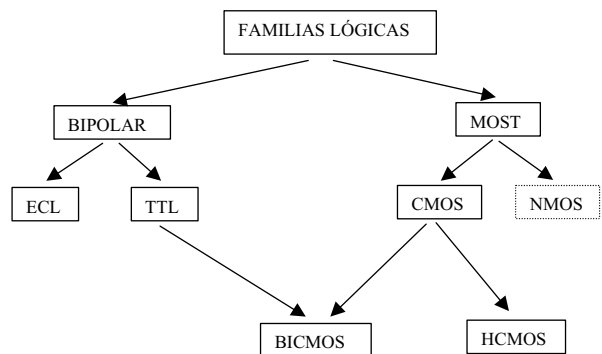

Escalas de Integración


SSI < 12 puertas

MSI < 100 puertas


LSI < 1000 puertas

VLSI > 1000 puertas

Niveles lógicos TTL

 


Niveles lógicos CMOS

 

Margen de ruido

$$V_{NH} = V_{OH}(\text{mín}) - V_{IH}(\text{mín})$$
 
$$V_{NL} = V_{IL}(\text{máx}) - V_{OL}(\text{máx})$$




La tensión en esta línea nunca será menor que 2,4V a menos que se introduzca ruido o se realice una operación incorrecta

Margen de ruido para el nivel alto

La tensión en esta línea nunca será mayor que 0,4V a menos que se introduzca ruido o se realice una operación incorrecta


Margen de ruido para el nivel bajo

Disipación de Potencia


 


$$I_{CC} = \frac{I_{CCH} + I_{CCL}}{2}$$




$$P_D = V_{CC} I_{CC}$$

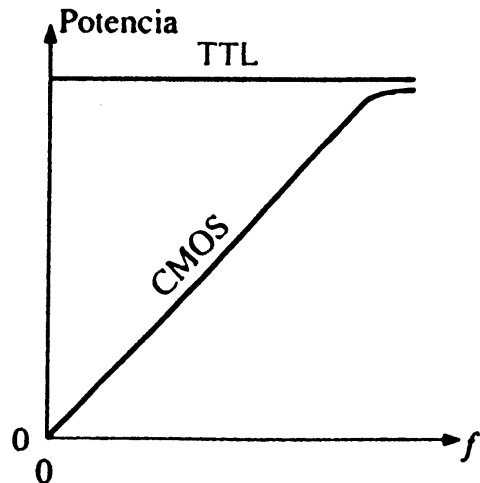



Retardo de propagación

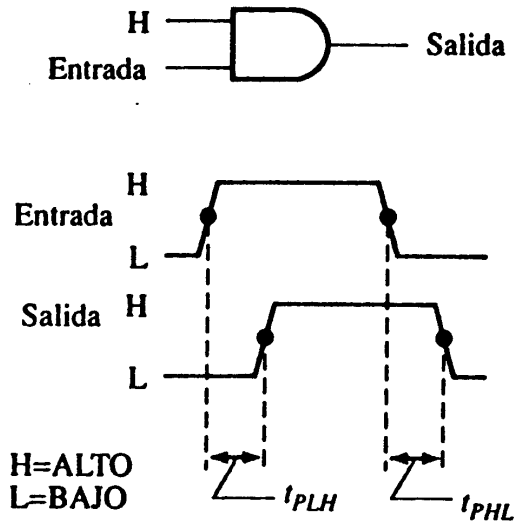 


Carga y Fan-out

   


Carga TTL

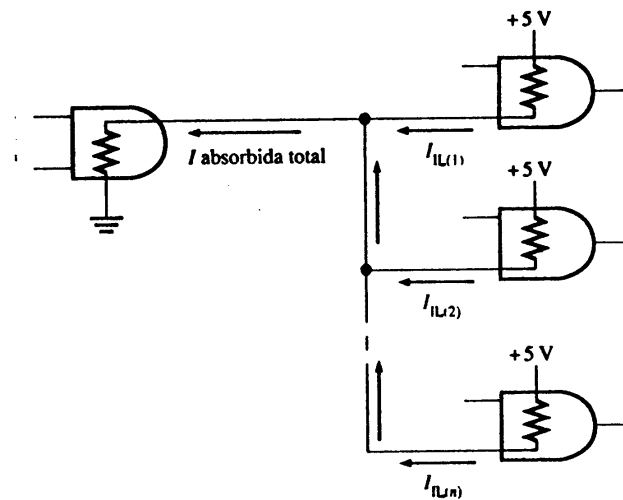 

Conmutación del BJT

 


 Transistor saturado. Equivale a un interruptor cerrado





Transistor bloqueado. Equivale a un interruptor abierto



Inversor TTL

 


Funcionamiento de un inversor TTL

 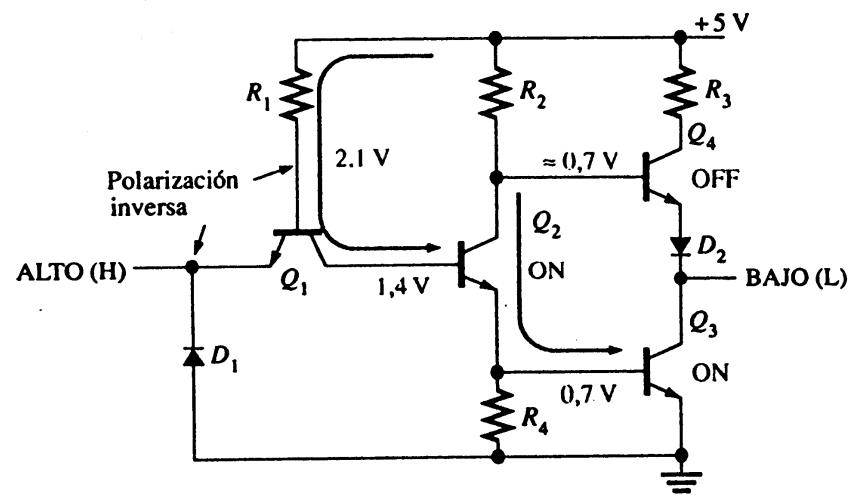


Puerta NAND TTL

 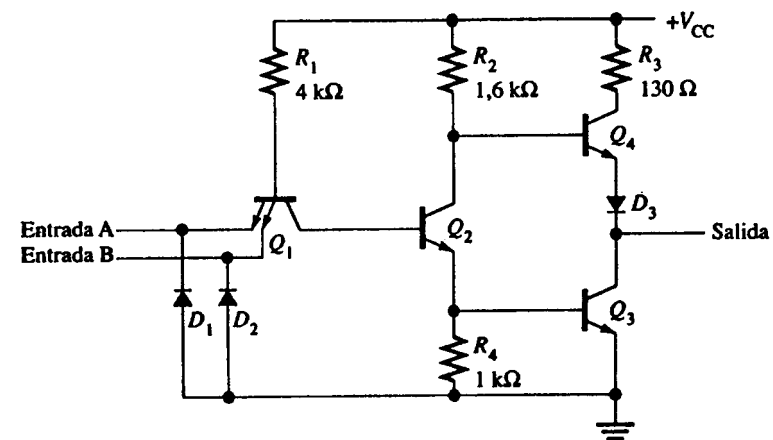

Puerta NOR TTL

 


Puerta NAND TTL-LS

 

Otras Subfamilias

54/74XXXX	TTL ESTANDAR
54/74LXXXX	TTL DE BAJO CONSUMO
54/74LSXXXX	TTL SCHOTTKY DE BAJO CONSUMO
54/74ASXXXX	TTL SCHOTTKY AVANZADA
54/74ALSXXXX	TTL SCHOTTKY AVANZADA DE BAJO CONSUMO

 
El “*producto retardo de propagación por potencia consumida*”: Es un factor de mérito para cada tecnología



Unidad de carga

FAMILIA DE DISPOSITIVOS	CORRIENTE POR UNIDAD DE CARGA	CORRIENTE DE SALIDA
TTL	$I_L = -1.6\text{mA}$ $I_H = 40\mu\text{A}$	$I_{OL} = 16\text{mA}$ $I_{OH} = -400\mu\text{A}$
LOW POWER SCHOTTKY	$I_L = -400\mu\text{A}$ $I_H = 20\mu\text{A}$	$I_{OL} = 8\text{mA}$ $I_{OH} = -400\mu\text{A}$
ADVANCED LOW POWER SCHOTTKY	$I_L = -100\mu\text{A}$ $I_H = 20\mu\text{A}$	$I_{OL} = 8\text{mA}$ $I_{OH} = -400\mu\text{A}$
SCHOTTKY	$I_L = -2\text{mA}$ $I_H = 50\mu\text{A}$	$I_{OL} = 20\text{mA}$ $I_{OH} = -1\text{mA}$
ADVANCED SCHOTTKY	$I_L = -500\mu\text{A}$ $I_H = 20\mu\text{A}$	$I_{OL} = 20\text{mA}$ $I_{OH} = -2\text{mA}$
LOW POWER	$I_L = -180\mu\text{A}$ $I_H = 10\mu\text{A}$	$I_{OL} = 2\text{mA}$ $I_{OH} = -200\mu\text{A}$


Conexión de las salidas totem-pole

 


II-19



Puertas en colector abierto

 


$$X = \bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D}$$

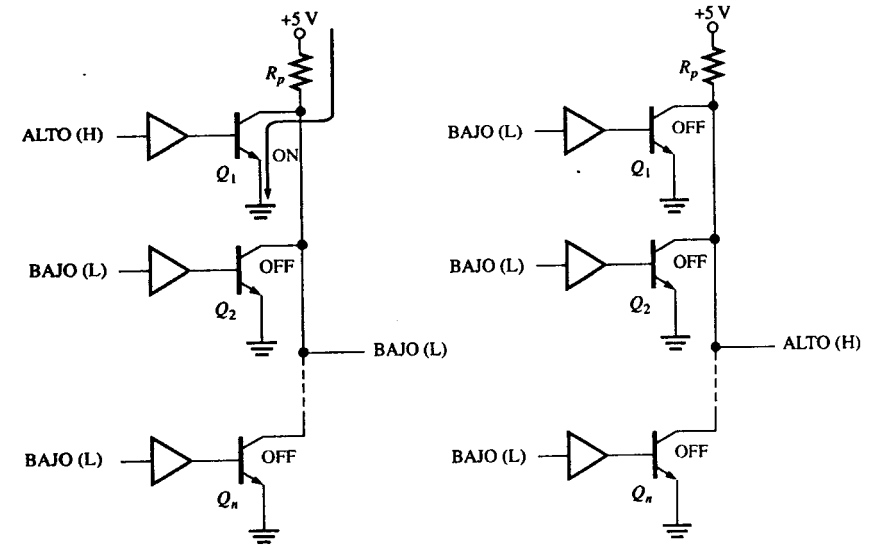


Cuando uno o más transistores de salida se saturan, la salida es un nivel bajo.

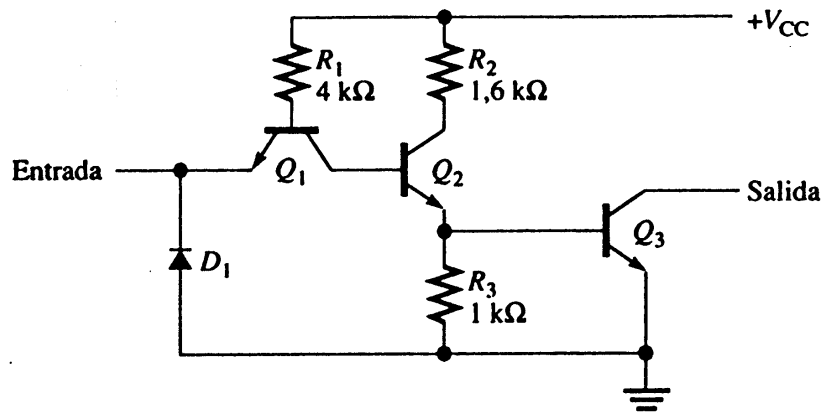
Cuando todos los transistores de salida están bloqueados, la salida es un nivel alto.



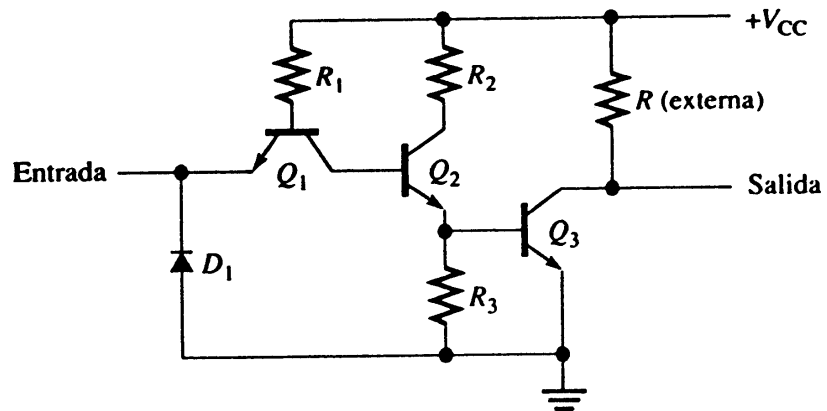
Circuito inversor con salida en colector abierto




Con resistencia de pull-up externa

 

Puertas con salida triestado


 


 Habilitado para funcionamiento lógico normal






Estado de alta-Z

Circuito inversor Triestado

  


EI MOSFET

 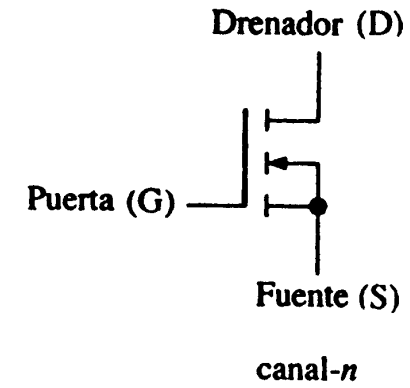

 




Interruptor canal-*p*

 


Interruptor canal-*n*

Inversor CMOS

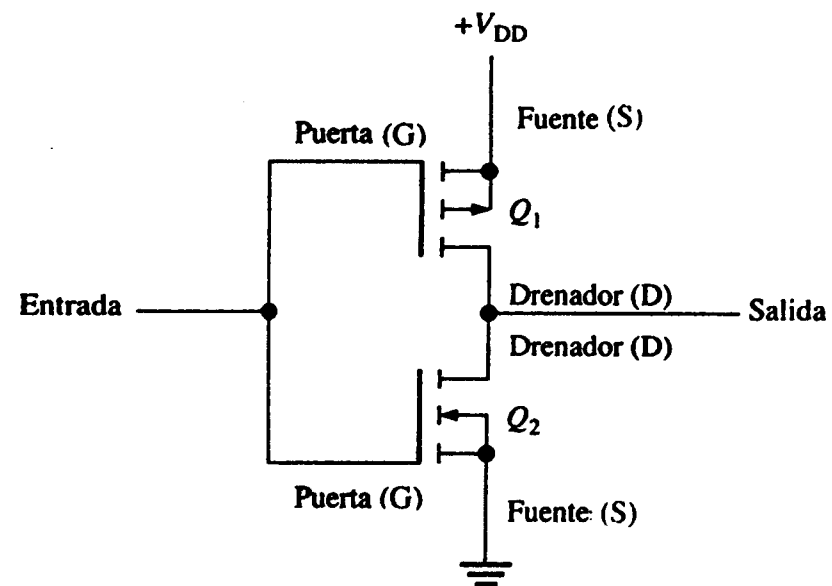

  


Puerta NAND-CMOS

 

A	B	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	X
L	L	S	S	C	C	H
L	H	S	C	C	S	H
H	L	C	S	S	C	H
H	H	C	C	S	S	L

C = corte (of)
 S = saturación (on)
 H = ALTO
 L = BAJO


Puerta NOR-CMOS

 


A	B	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	X
L	L	S	S	C	C	H
L	H	S	C	C	S	L
H	L	C	S	S	C	L
H	H	C	C	S	S	L

C= corte (off)
 S= saturación (on)
 H= ALTO
 L= BAJO



Característica de transferencia

 

 Niveles lógicos en función de la alimentación



Características de entrada salida

  

Puerta triestado

 


TABLA
Comparación de funcionamiento de las familias lógicas CMOS y TTL.

Tecnología	CMOS		TTL			
	Puerta de silicio	Puerta de metal	Estándar	Schottky bajo consumo	Schottky avanzado	Schottky avanzado
Serie de dispositivos	74HC	4000	74	74LS	74S	74ALS
Disipación de potencia (mW/puerta): Estática	0,0000025	0,001	10	2	19	1
A 100 kHz	0,17	0,1	10	2	19	1
Tiempo de retardo de programación (ns) ($C_L = 15$ pF)	8	50	10	10	3	4
Frecuencia máxima de reloj (MHz) ($C_L = 15$ pF)	40	12	35	40	125	70
Producto velocidad-potencia (pJ) (a 100 kHz)	1,4	11	100	20	57	4
Excitación de salida mínima I_{OL} (mA) ($V_O = 0,4$ V)	4	1,6	16	8	20	8
Fan-out: Carga LS	10	4	40	20	50	20
Misma-serie	*	*	10	20	20	20
Corriente de entrada máxima, I_{IL} (mA) ($V_I = 0,4$ V)	$\pm 0,001$	-0,001	-1,6	-0,4	-2,0	-0,1

* El fan-out depende de la frecuencia.


Interfaz entre las familias lógicas

Parámetro	74HC CMOS	74 TTL	74LS TTL	74S TTL	74AS TTL
$V_{IH}(\text{mín})$	3,15 V	2 V	2 V	2 V	2 V
$V_{IL}(\text{máx})$	1 V	0,8 V	0,8 V	0,8 V	0,8 V
$V_{OH}(\text{mín})$	4,9 V	2,4 V	2,7 V	2,7 V	2,7 V
$V_{OL}(\text{máx})$	0,1 V	0,4 V	0,4 V	0,5 V	0,5 V
$I_{IH}(\text{máx})$	1 μA	40 μA	20 μA	50 μA	200 μA
$I_{IL}(\text{máx})$	-1 μA	-1,6 mA	-400 μA	-2 mA	-2 mA
$I_{OH}(\text{máx})$	-4 mA	-400 μA	-400 μA	-1 mA	-2 mA
$I_{OL}(\text{máx})$	4 mA	16 mA	8 mA	20 mA	20 mA


II-35




Interfaz TTL- CMOS

 
 
$$R_p = \frac{V_{CC} - V_{OL(\text{mín})}}{I_{OL(\text{TTL})} + nI_{IL(\text{CMOS})}}$$




Interfaz CMOS-TTL

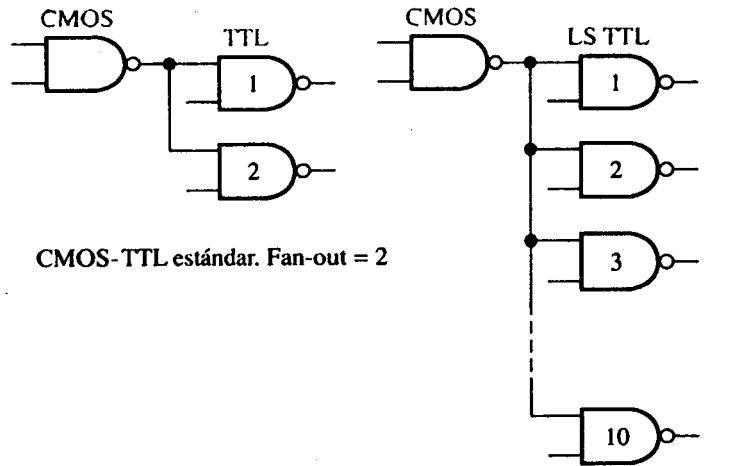

CMOS-TTL estándar. Fan-out = 2

 
CMOS-TTL Schottky de bajo consumo. Fan-out = 10



CMOS-TTL Schottky . Fan-out = 2

CMOS-TTL Schottky avanzada. Fan-out = 2


Puerta SCHMITT

 


INVERSOR SCHMITT

NAND SCHMITT


Característica de transferencia

 

Tiempos de subida/bajada

 


Tiempos de subida/bajada

 

Puertas de transmisión

Estructura y tabla de verdad

 

A	V_x	V_s
0	X	Z
1	V_x	V_x

Si $A=0$ la puerta está cerrada y $R_{eq} = 10^9$ oh.

Si $A=1$ la resistencia de la puerta varía dependiendo del valor de V_x